

# **Implementierung eines Mikrorechners in VHDL auf einem FPGA**

Von Markus Schneider

# **Educational Processing Unit**

## **EPU**

Von Markus Schneider

# Gliederung

- **Beschreibung des Projektes**
- **Hardwareübersicht**
- **Umsetzung in VHDL**
- **EPU-Assembly**
- **Befehlsaufbau**
- **Funktionsweise**
- **Demo**

# Beschreibung des Projektes

- **Ziel:**

- Entwurf eines funktionsfähigen Mikrorechners
- Vom Grund auf selbst erstellt
- Umsetzung des Entwurfes in die Realität


- **Umsetzung:**

- Hardware ist auf einem FPGA implementiert
- Hardwarebeschreibungssprache **VHDL** zum Beschreiben der Hardware


# Was ist ein FPGA?

- **“Field Programmable Gate Array”**
- **Integrierter Schaltkreis**
- **Besteht aus Funktionsblöcken**
- **Funktionsblöcke können beliebig zusammengefügt**
- **Durch Programmierung entsteht die gewünschte Schaltung**


# Was ist ein FPGA?

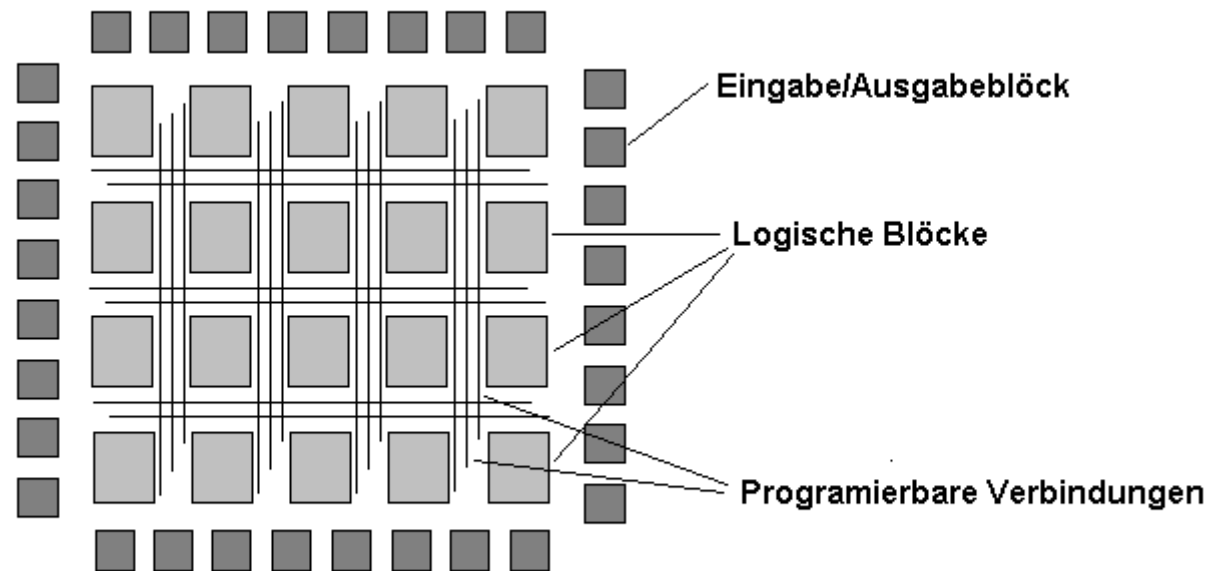

# Hardwareübersicht

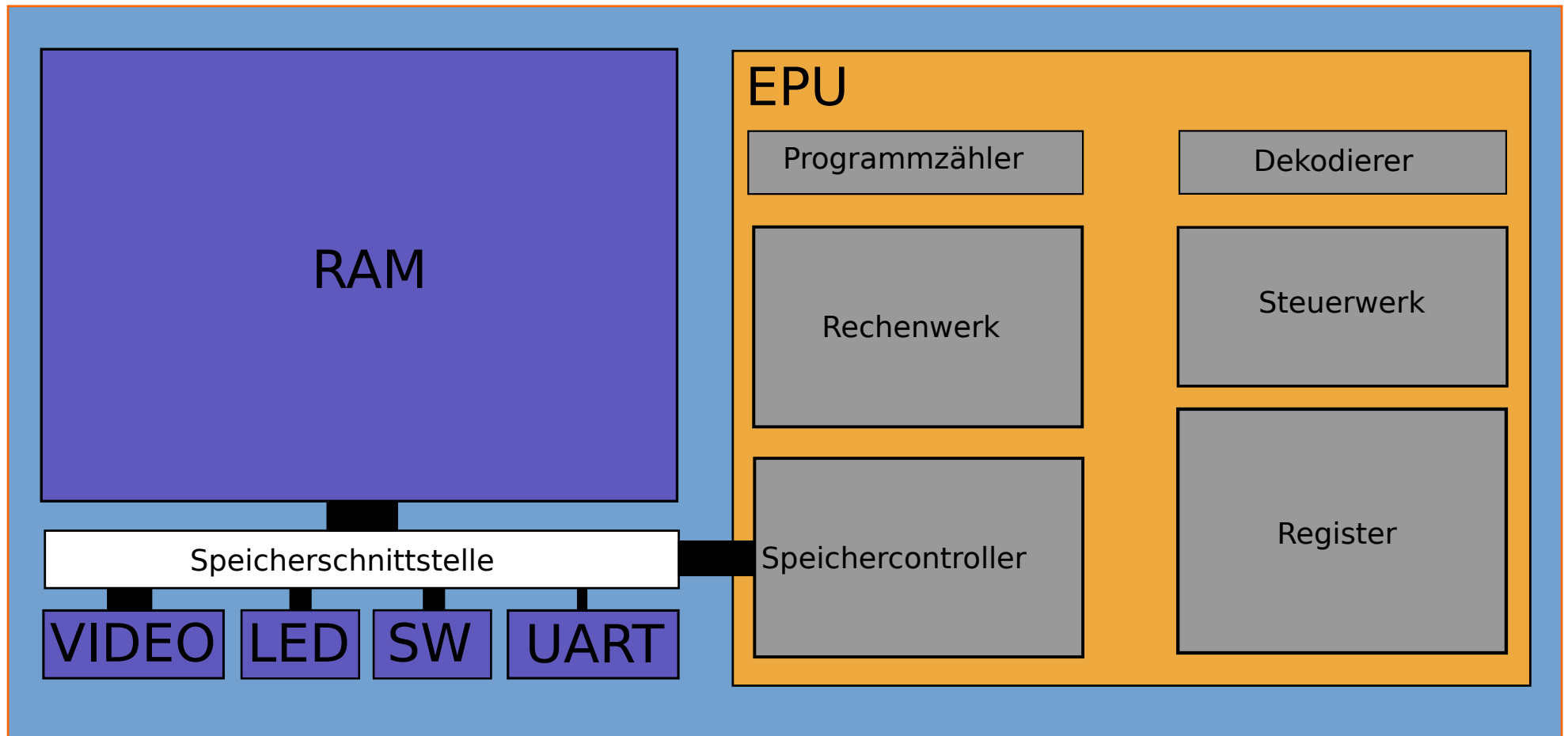

# Umsetzung in VHDL

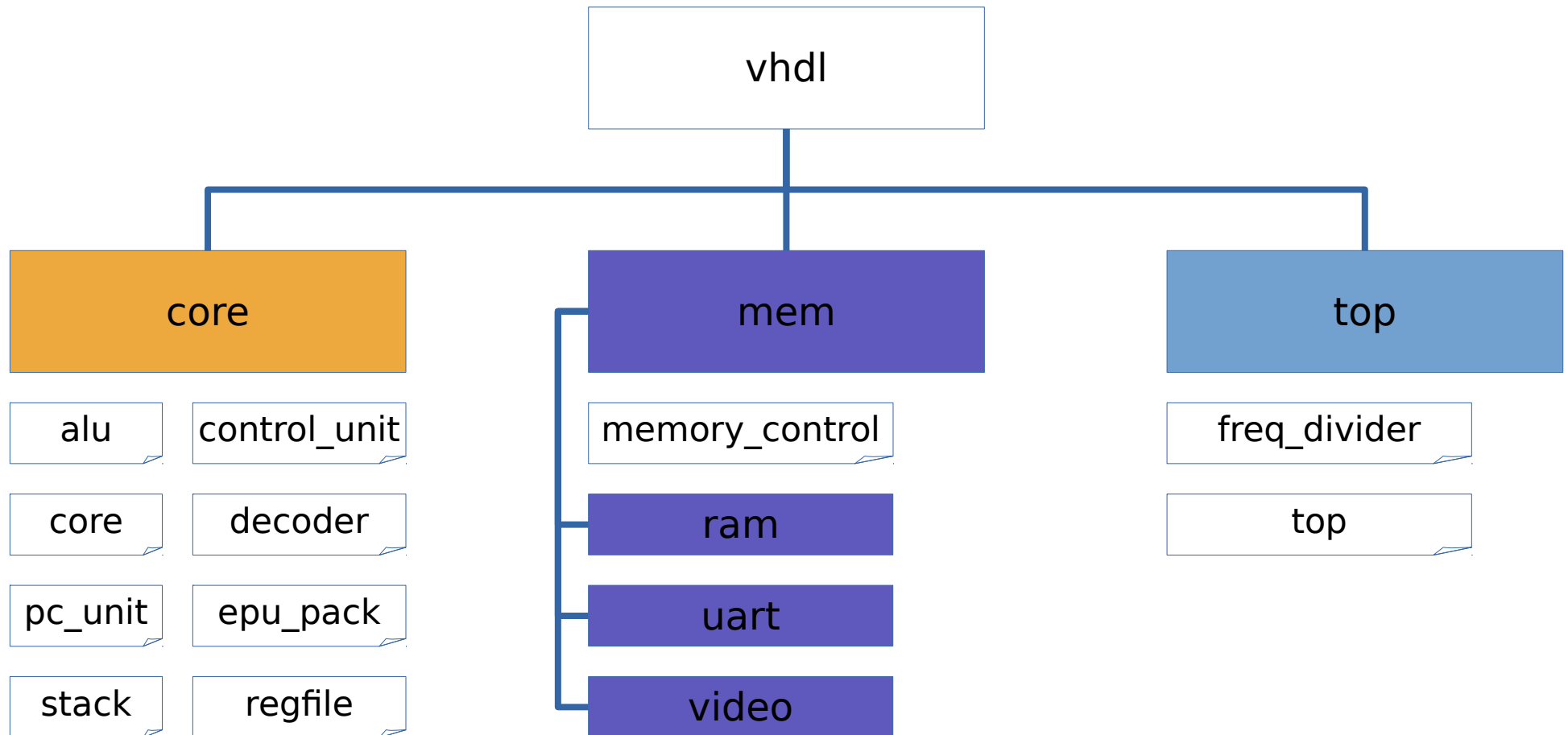



# Umsetzung in VHDL

## Definition des 'core'-Moduls

```
entity core is
  port(
    -- Eingaenge
    I_CORE_Clk      : in std_logic;
    I_CORE_Reset    : in std_logic;

    I_MEM_Ready     : in std_logic;
    I_MEM_Data      : in std_logic_vector(7 downto 0);

    -- Ausgaenge
    O_CORE_HLT      : out std_logic;

    O_MEM_Reset     : out std_logic;
    O_MEM_En        : out std_logic;
    O_MEM_We        : out std_logic;
    O_MEM_Data      : out std_logic_vector(7 downto 0);
    O_MEM_Addr      : out std_logic_vector(15 downto 0);

    O_LED           : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end core;
```

# Umsetzung in VHDL

## Deklaration des 'core'-Moduls

```
architecture behav_core of core is
    -- Komponentendeklaration
    component pc_unit
        port(
            -- Eingaenge
            I_Clk      : in std_logic;           -- Takteingang
            I_Op       : in std_logic_vector(1 downto 0); -- PC-Operation
            I_PC       : in std_logic_vector(15 downto 0); -- Sprungadresse

            -- Ausgaenge
            O_PC       : out std_logic_vector(15 downto 0) -- Ausgabe
        );
    end component;
    [...]

    -- Signale
    signal State      : std_logic_vector(6 downto 0) := (others => '0');
    [...]

begin
```

# Umsetzung in VHDL

## Deklaration des 'core'-Moduls

[...]

```
PCOp <= PC_OP_RESET when I_CORE_Reset = '1' else
```

```
    PC_OP_ASSIGN when SB = '1' and En_RegWrite = '1' else
```

```
    PC_OP_INC when En_Decode = '1' and DecDone = '0' else
```

```
    PC_OP_NOP;
```

```
PCIn <= StackData when En_RegWrite = '1'
```

```
    and AluOp(IFO_REL_OPCODE_BEGIN downto IFO_REL_OPCODE_END) = OPCODE_RET
```

```
    else ADDR_INT when En_RegWrite = '1'
```

```
    and AluOp(IFO_REL_OPCODE_BEGIN downto IFO_REL_OPCODE_END) = OPCODE_INT
```

```
    else Res;
```

```
uut_pc_unit : pc_unit port map (
```

```
    I_Clk => I_CORE_Clk,
```

```
    I_Op => PCOp,
```

```
    I_PC => PCIn,
```

```
    O_PC => PC
```

```
);
```

```
end behav_core;
```

# EPU-Assembly

## Befehlsaufbau

*Mnemonic* [.Option] [Operand 1][, Operand 2][, Operand 3]

## Beispiele

*add.u r2, r3, r4*

$R2 = R3 + R4$

*call.i \$test*

Rufe Funktion mit dem Label **test** auf.

*load r3, 0xDEAD*

$R3 = 0xDEAD$

# EPU-Assembly

## Assembly

**start:**

**load** r4, 0x41

**load** r5, 0x90

**cmp** r4, r5

**jge.i** \$start



## Maschinencode

**0000: 3B40 0041**

**0004: 3B50 0090**

**0008: 6AE4 50**

**000B: 7F4E 0000**

# Befehlsaufbau


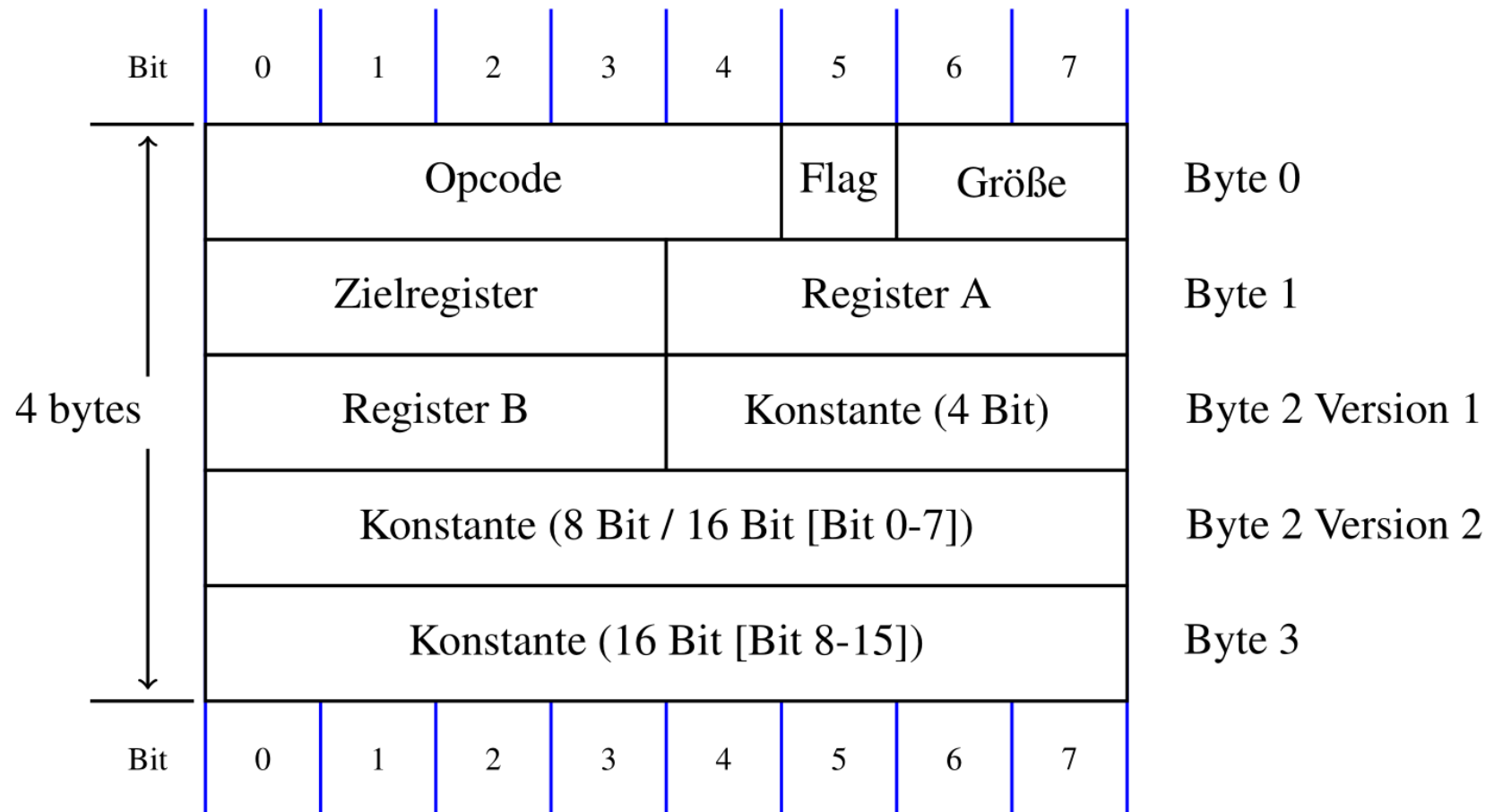


Abbildung 2.3.: Befehlsaufbau


**Funktionsweise**  
**add.u r2, r3, r4**

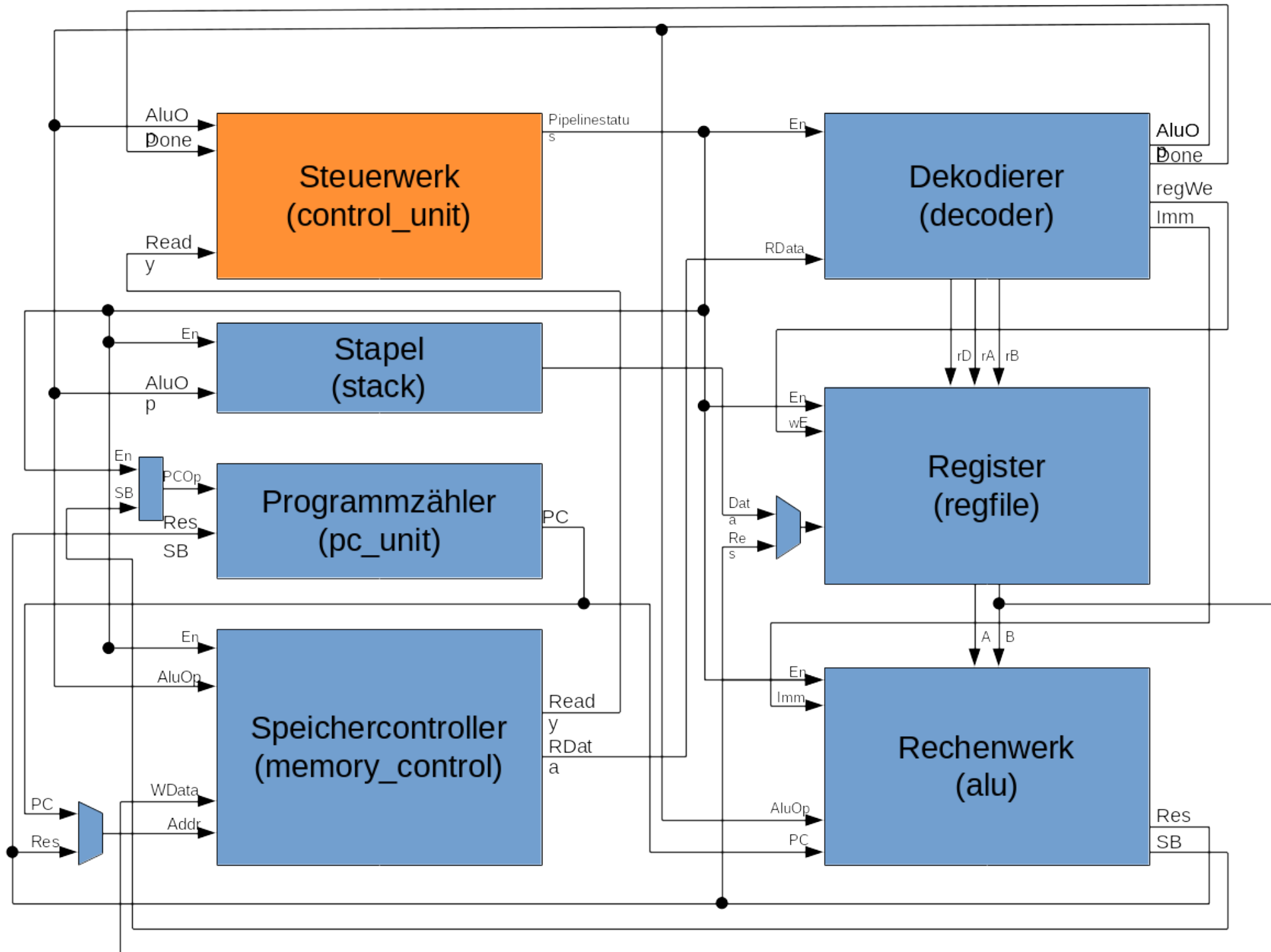Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite






 
Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite



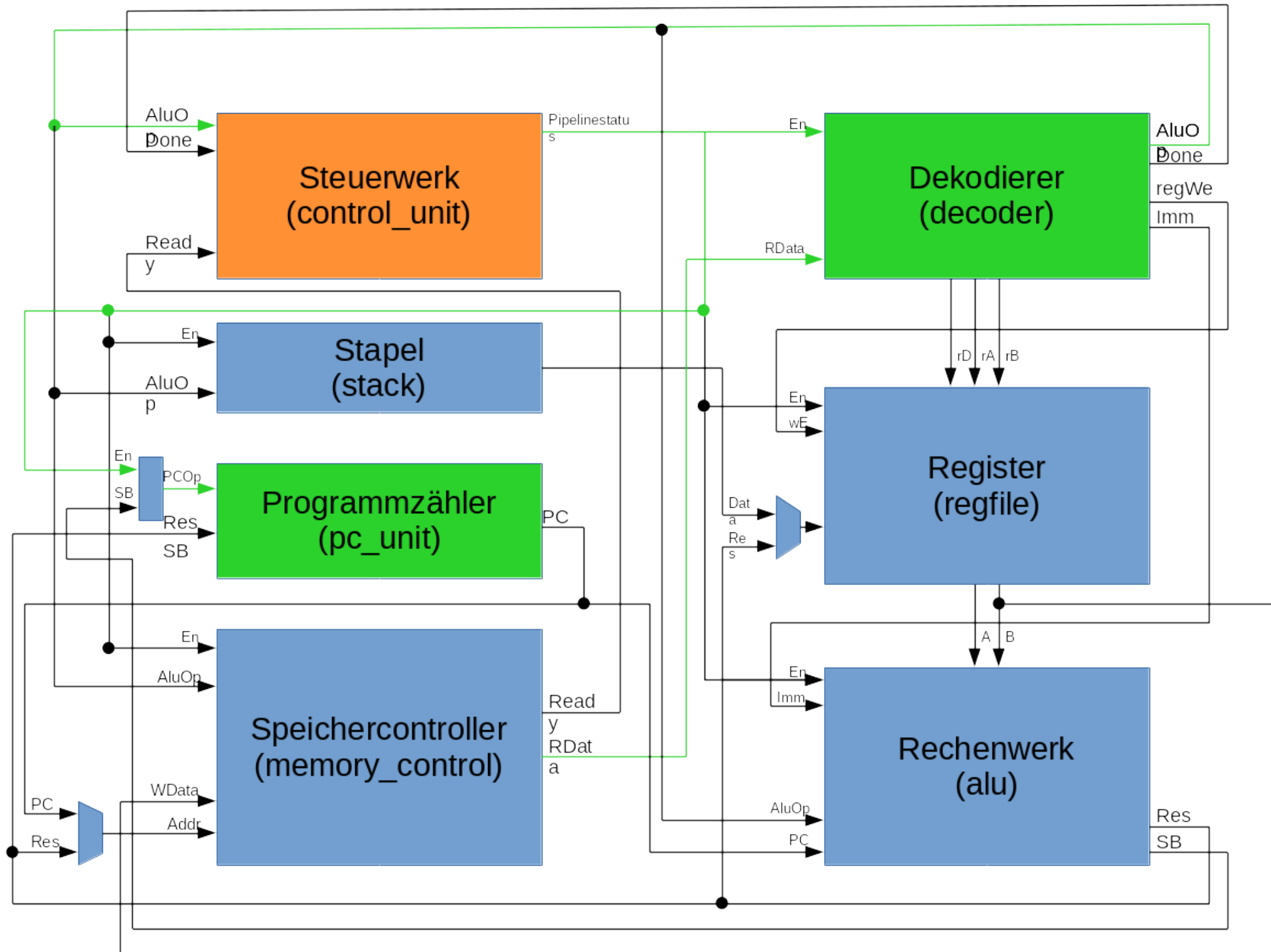
Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite



 
Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite



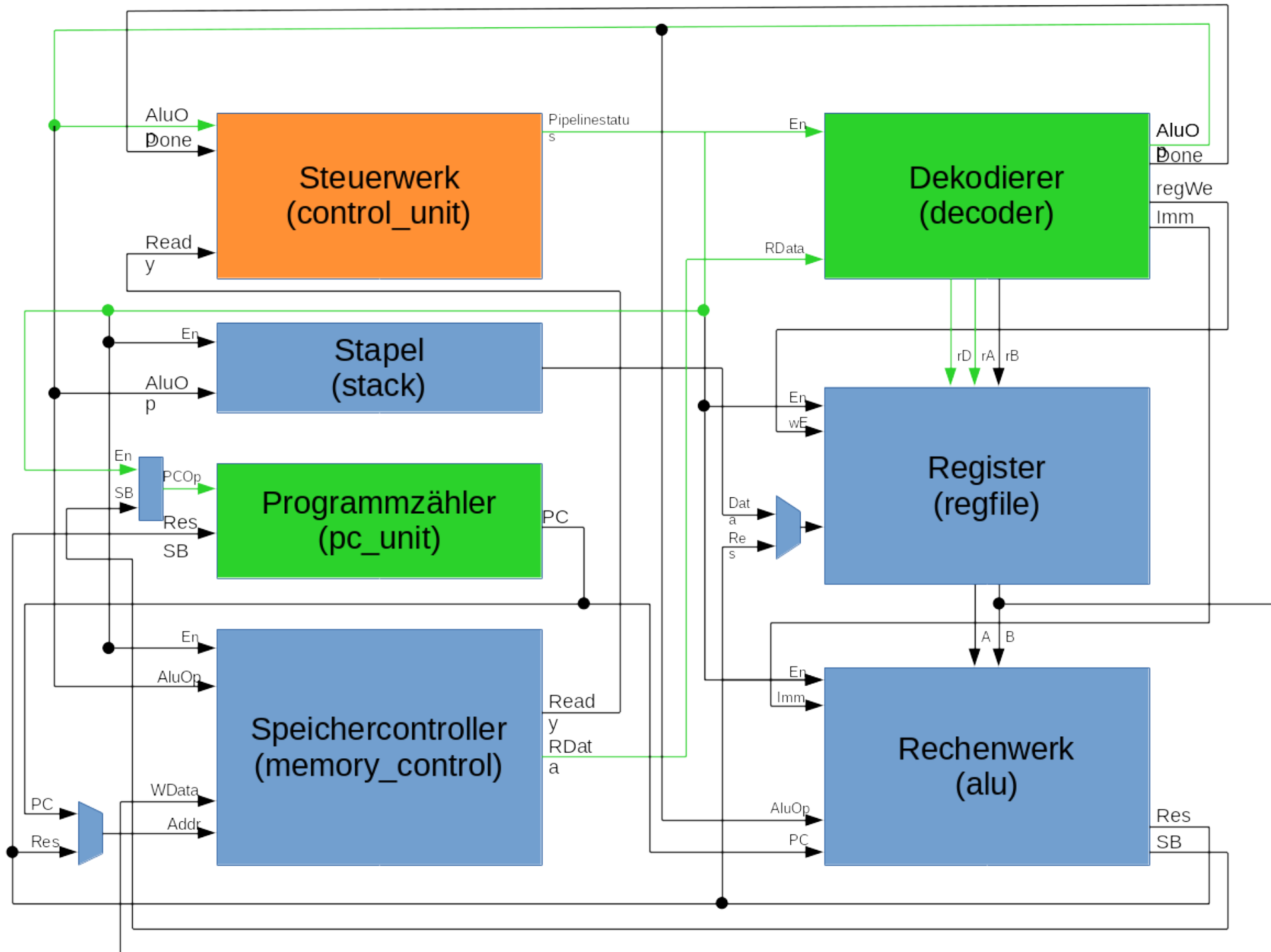
Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite



 
Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite



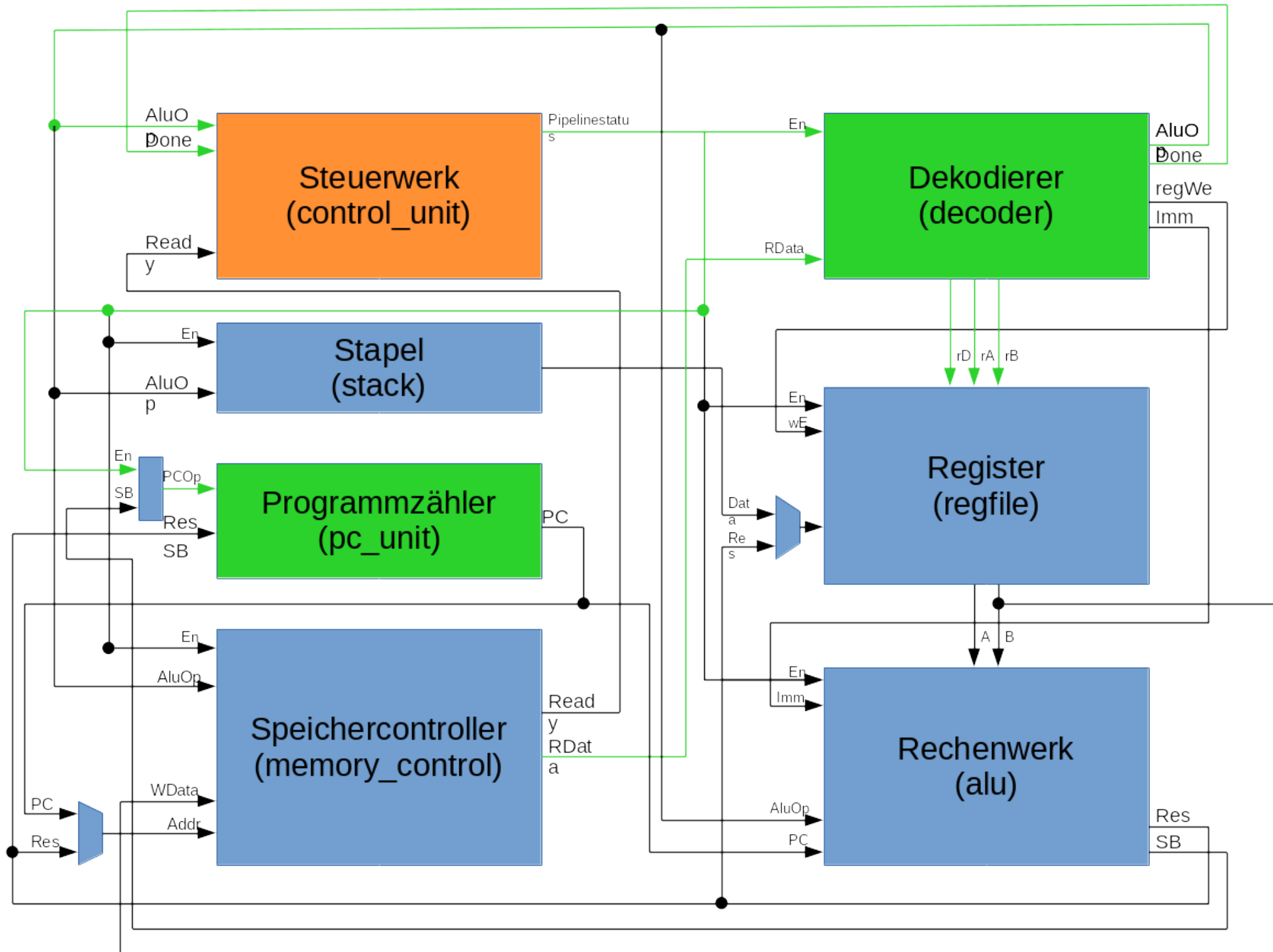
Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite



 Fetch   Decode   **Read**   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite




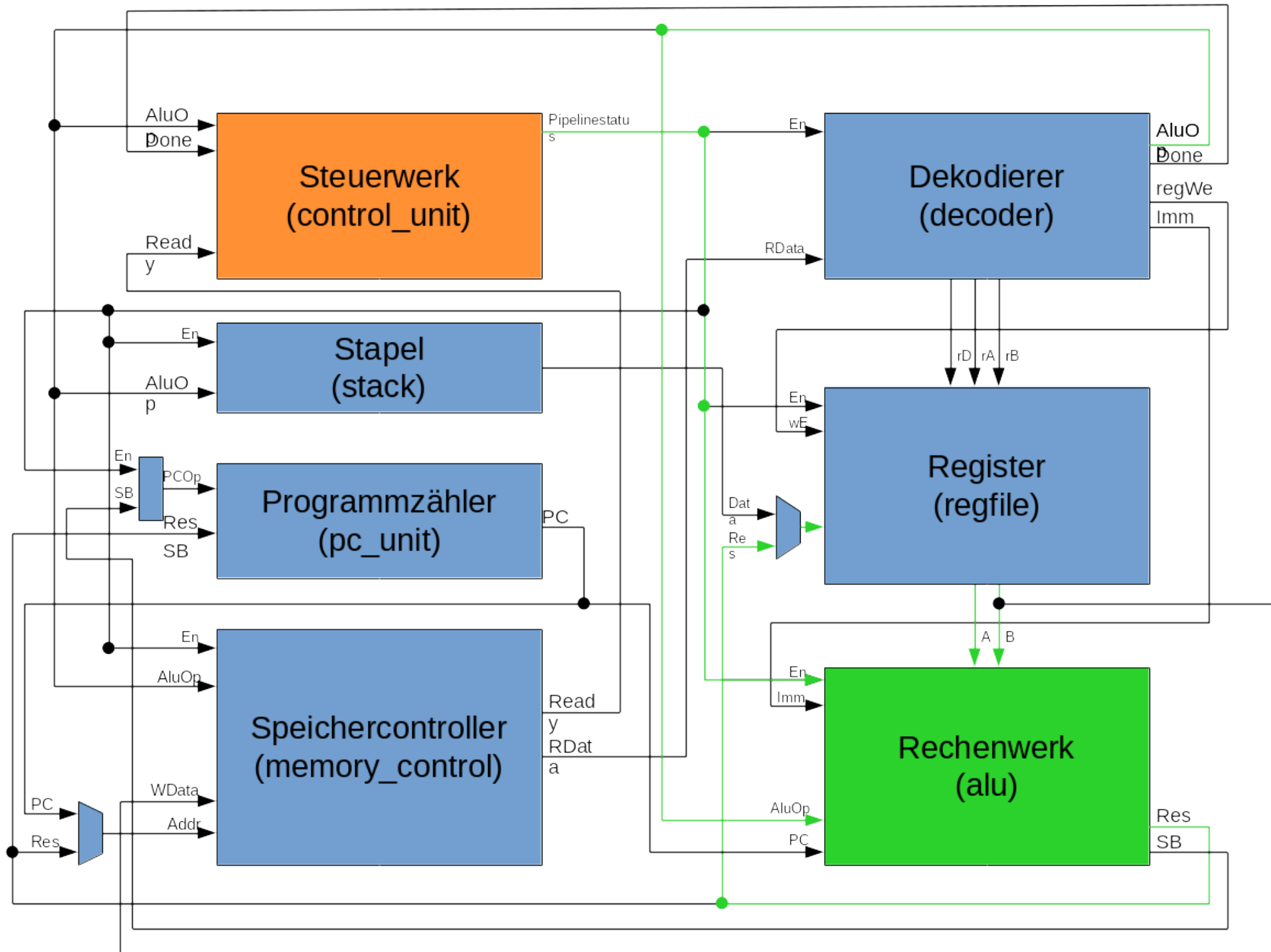Fetch   Decode   Read   **Execute**   MemoryWrite   StackReadWrite   RegWrite





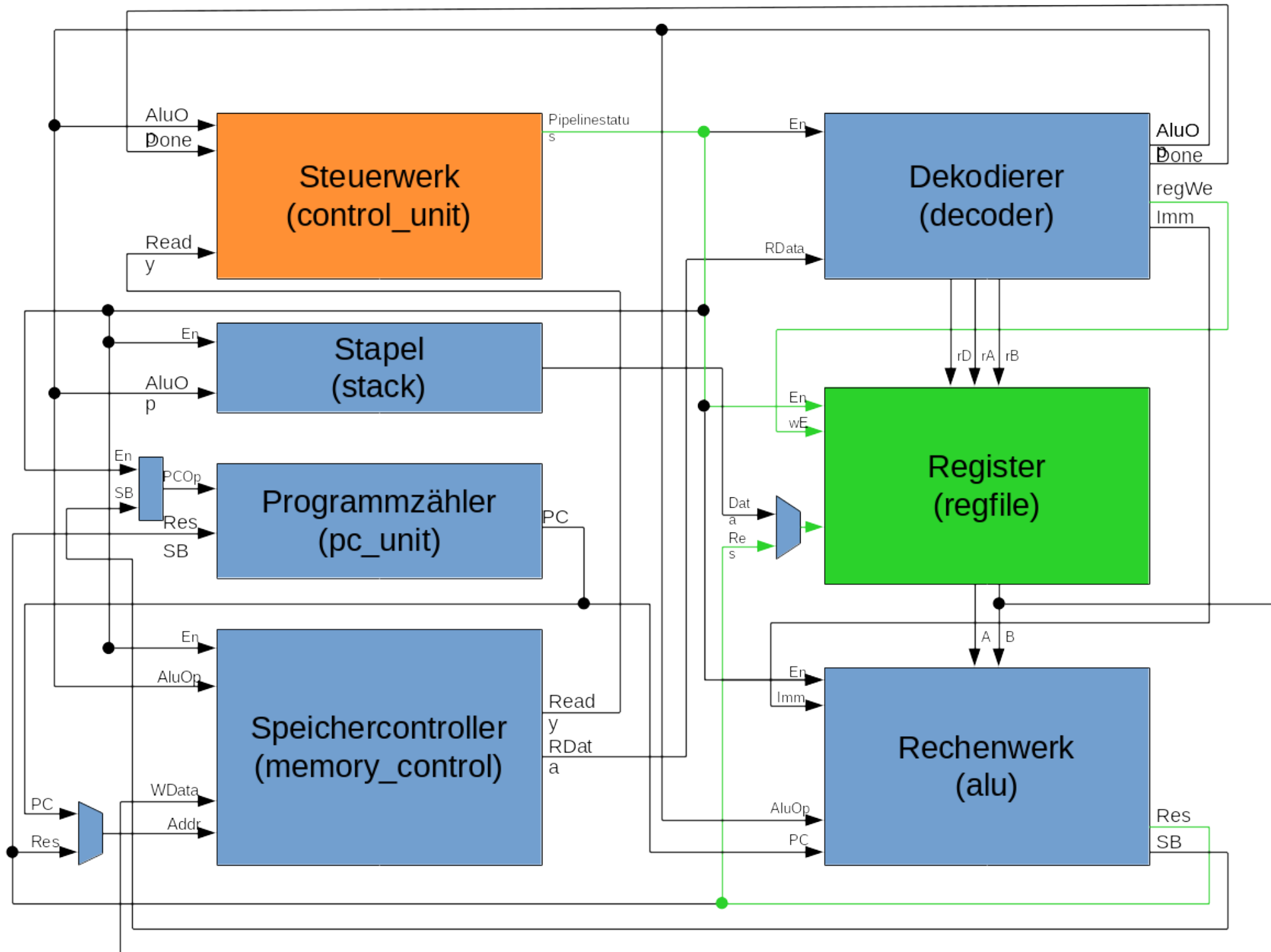Fetch   Decode   Read   Execute   MemoryWrite   StackReadWrite   **RegWrite**





**Demo**

**Vielen Dank für ihre  
Aufmerksamkeit**